


Roll: 1905105

Name: Shahmiran Raj

$$105 \% 5 = 0;$$

So the sequence: $7 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 5$

State Diagram:

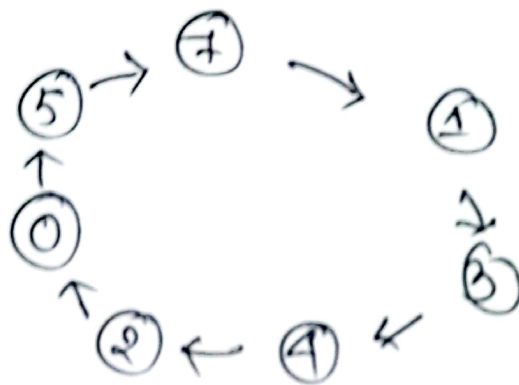

State Table:

PS	NS, Z
7	1, 0
1	3, 0
3	4, 0
4	2, 0
2	0, 0
0	5, 0
5	7, 1

Transition Table:

PS			clk	NS			z
y_2	y_1	y_0		Y_2	Y_1	Y_0	
x	x	x	↓	NO Change			
1	1	1	↑	0	0	1	0
0	0	1	↑	0	1	1	
0	1	1	↑	1	0	0	
1	0	0	↑	0	1	0	
0	1	0	↑	0	0	0	
0	0	0	↑	1	0	1	
1	0	1	↑	1	1	1	1

Excitation Table:

y_2	y_1	y_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	1	1	-	1	-	1	-	0
0	0	1	0	-	1	-	-	0
0	1	1	1	-	-	1	-	1
1	0	0	-	1	1	-	0	-
0	1	0	0	-	-	1	0	-
0	0	0	1	-	0	-	1	-
1	0	1	-	0	1	-	-	0

Exc. Req.	J	K
0 → 0	0	-
0 → 1	1	-
1 → 0	-	1
1 → 1	-	0

K-Map:

Number of FFs needed = $\lceil \log_2 7 \rceil = 3$.

y_2	$y_1 y_0$			
	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	-	-	-	-

$$J_2 = \bar{y}_1 \bar{y}_0 + y_1 y_0$$

y_2	$y_1 y_0$			
	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	1	0	1	-

$$K_2 = y_1 + \bar{y}_0$$

y_2	$y_1 y_0$			
	00	01	11	10
0	0	1	-	-
1	1	1	-	-

$$J_1 = y_2 + y_0$$

		$y_1 y_0$			
		00	01	11	10
y_2	0	—	—	1	1
	1	—	—	1	—

$$K_1 = 1$$

		$y_1 y_0$			
		00	01	11	10
y_2	0	1	—	—	0
	1	0	—	—	—

$$J_0 = \overline{y_2} \overline{y_1}$$

		$y_1 y_0$			
		00	01	11	10
y_2	0	—	0	1	—
	1	—	0	0	—

$$K_0 = \overline{y_2} y_1$$